
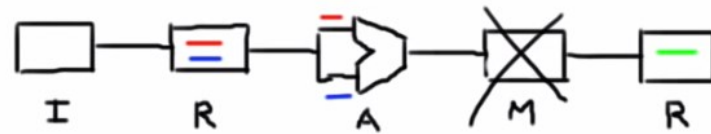


rd rs rt
 add \$t1, \$s1, \$s2

1 —
 0 ---

ALUOp = 1 0

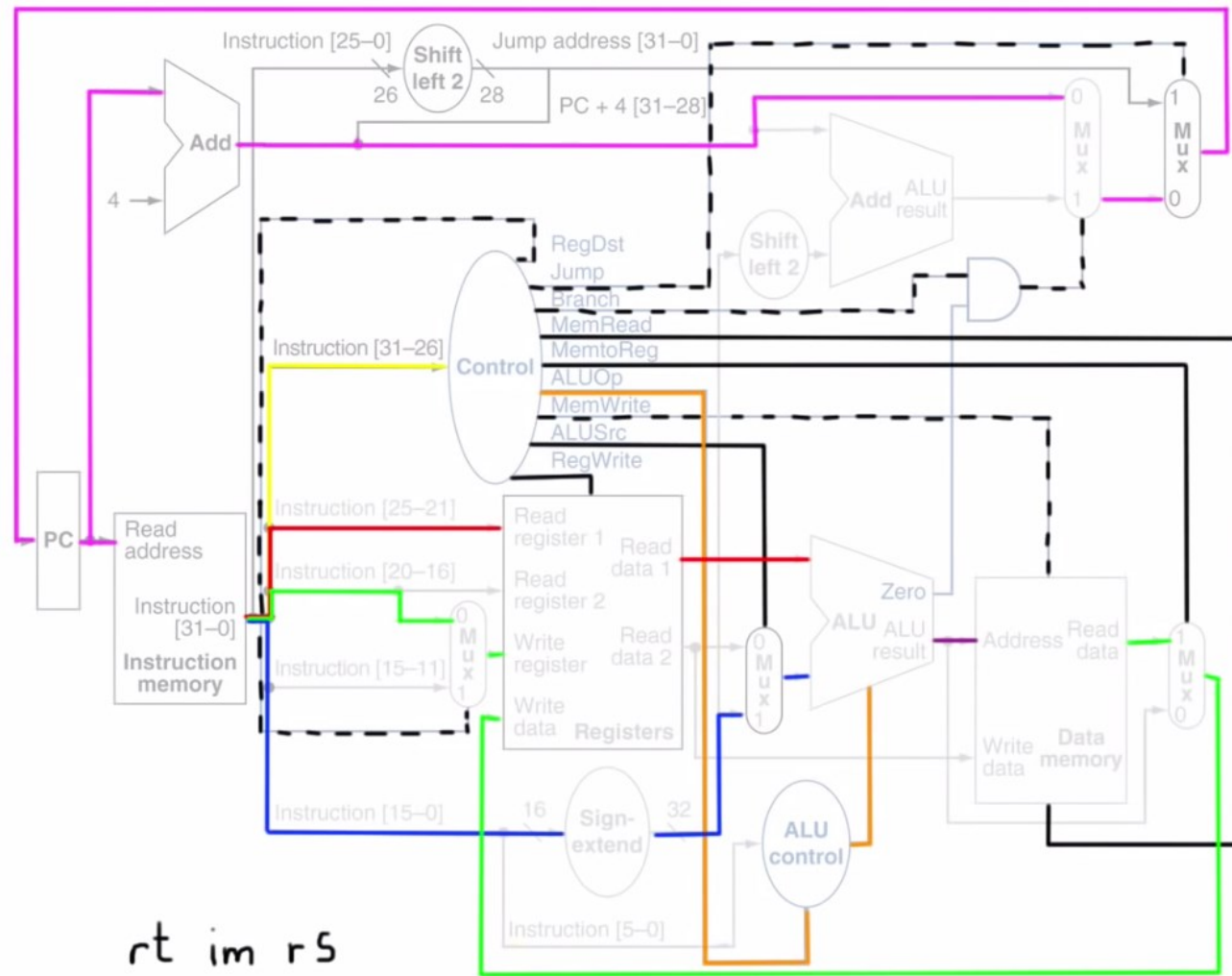




rt im rs
 lw $\$s1$, $12(\$t1)$

1 —
 0 ---


$ALUOp = 00$



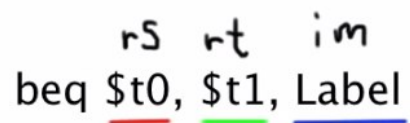

ALUOp = 0 1



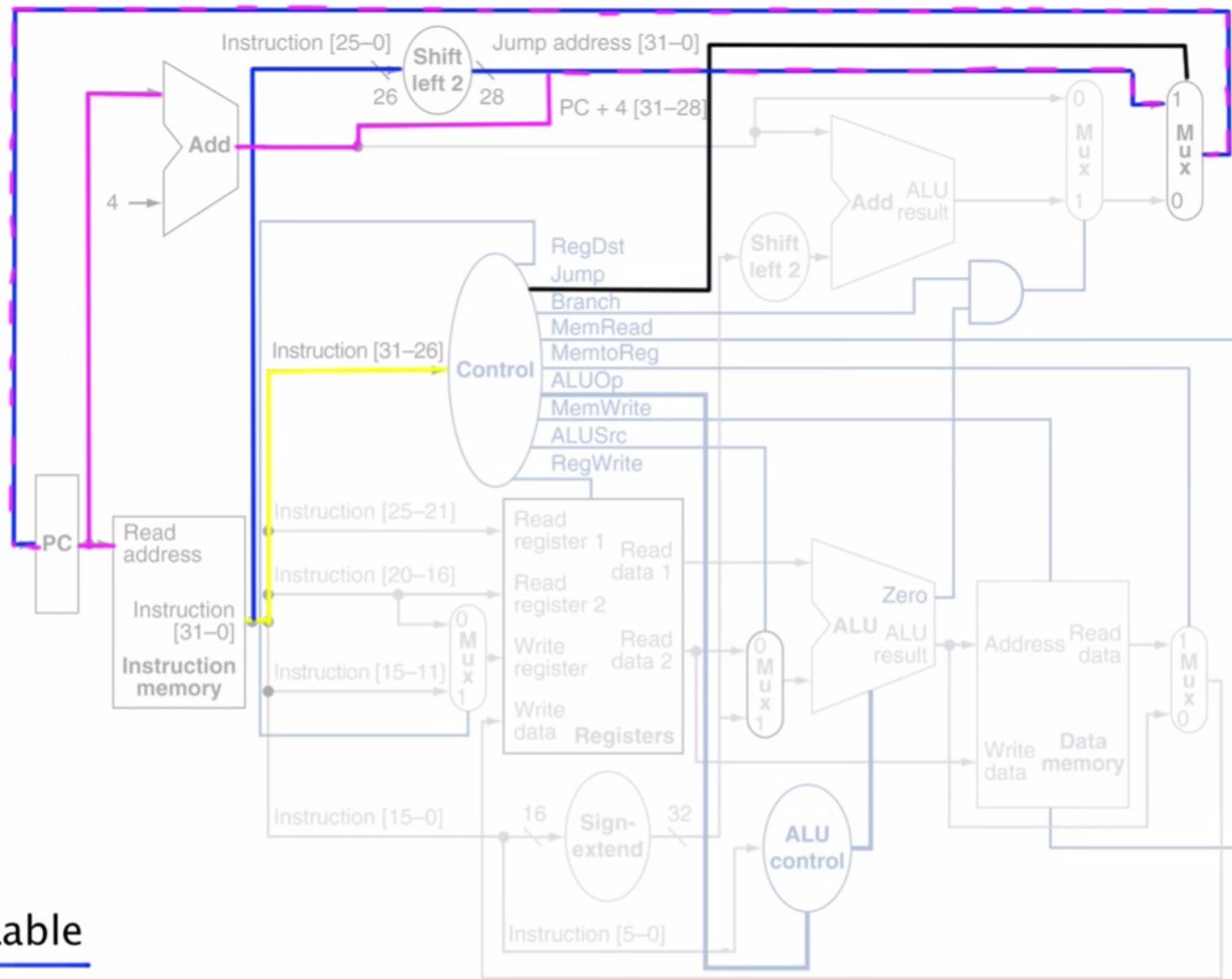

j Lable

1 —
0 ---

